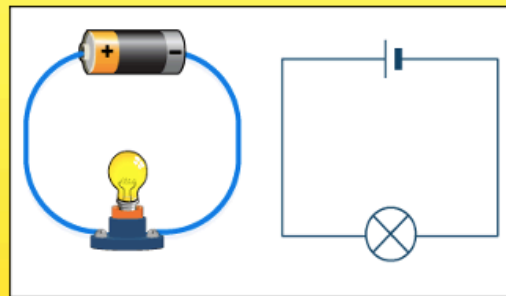


Schematické značky

- Súčiastky elektrotechnických obvodov sa v schémach zobrazujú pomocou normalizovaných značiek. **Schematické značky** sú symboly elektrotechnických súčiastok. Pri určovaní ich tvarov sa vychádzalo z charakteristického tvaru zobrazovaných súčiastok.




- elektrické vodiče - spájajú jednotlivé súčiastky obvodu, prechádza nimi elektrický prúd



- schematická značka pre vodič



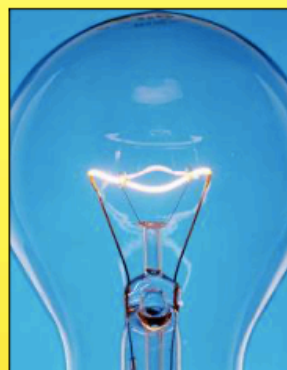- žiarovka - zdroj svetla, premieňa elektrickú energiu na svetlo




- schematická značka pre žiarovku



- batéria - **monočlánok** s elektrickým napätím 1,5 V



- schematická značka pre monočlánok

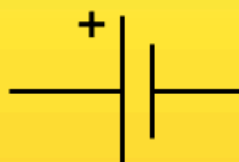

- batéria s napätím 4,5 V (3x monočlánok), zdroj elektrickej energie



- schematická značka pre 4,5 V batériu




- vypínač slúži na uzavretie elektrického obvodu, aby ním mohol prechádzať elektrický prúd



- schematická značka pre vypínač



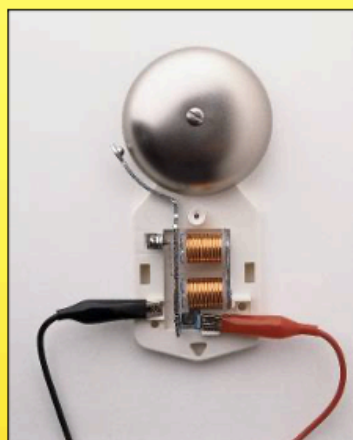- elektrický zvonček - používaný v školách, domácnostiach (dverový zvonček, v starých typoch telefónov a podobne)



- schematická značka pre zvonček



- reproduktor a mikrofón - vstupné a výstupné zvukové zariadenia



- schematické značky reproduktora a mikrofónu

